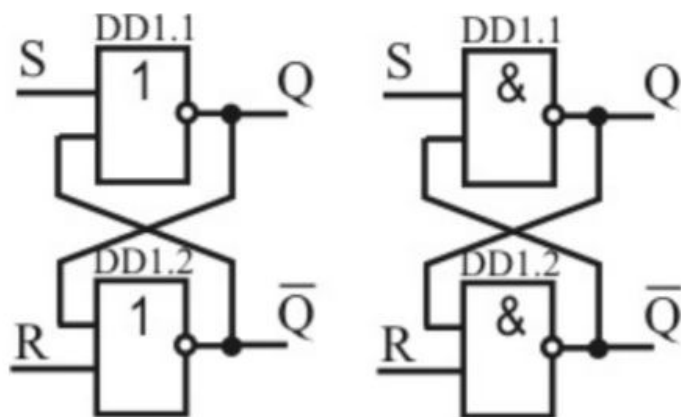



Tutvustage materjaliga trigeri kohta http://www.eope.ee/download/euni_repository/file/1641/DT_6_triger_ee.zip/DT_6_triger_ee/index.html

Kasutage <http://falstad.com/circuit> simulaator ja uurige kuidas töötavad alljärgnevald skeemid.


1. Asünkroonne RS – triger



2. Sünkroonne RS – triger

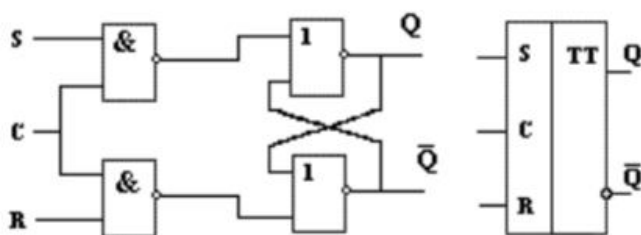

3. D – triger

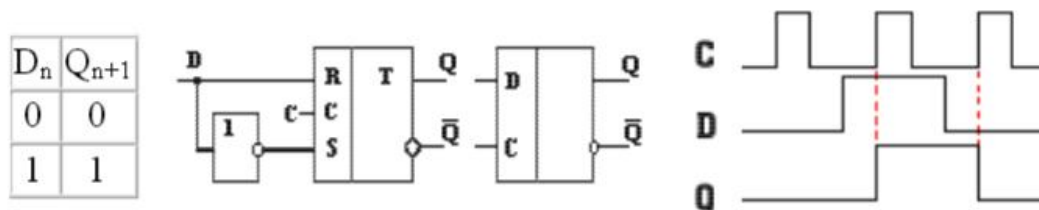

4. JK-triger

